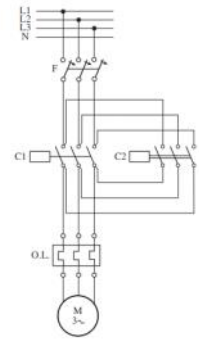


שאלה 8

באזור לשאלה 8 נתון תרשים חשמלי של מעגל הכוח והפעלת מנוע תלת-מופעי.




איור לשאלה 8

א. סרט תפקידו של המעגל המתואר באיור: הפיכת כיוון סיבוב של מנוע.




ב. סרט תרשים חריקווי של מערכת הפיקוד החשמלית (קונבנציונאלית) להפעלת המנוע. התואמת את תפקידו של המעגל הנתון, כאשר המנוע C1 מופעל ראשון. המעבר מהמנוע C1 למנוע C2 נעשה לאחר השהיה של T שניות. מערכת הפיקוד תכלול שלושה לחצנים.

דן ב'

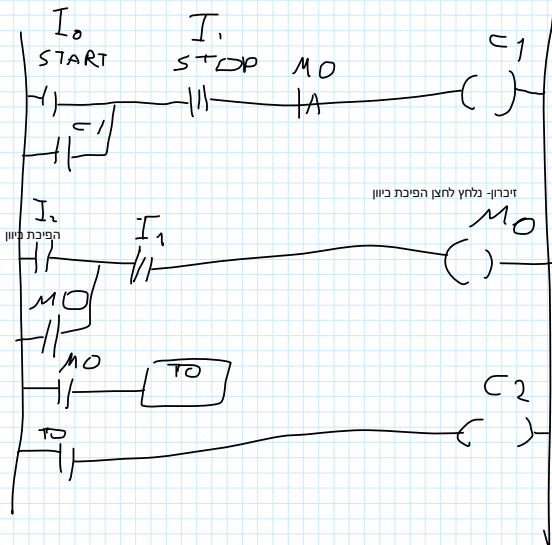

זיכרון- נלחץ לחצן הפיכת כיוון

הפיכת כיוון

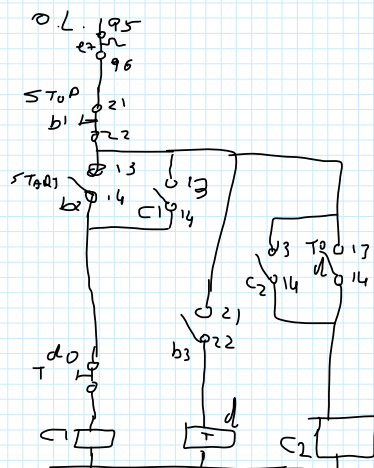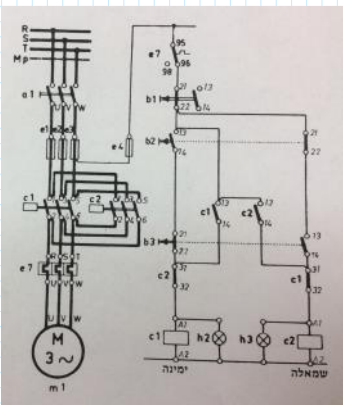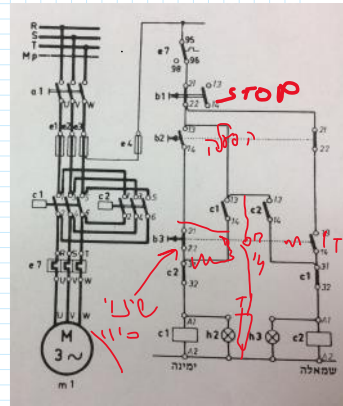

דני כ"ח
כ"ו

